

САСТАВЉАЊЕ СТРУЈНИХ КОЛА

Драги осмаци,

Увежбајте цртање основних шема кућне електричне инсталације, које смо обрадили до сада.

Потребно је да знате да нацртате једнополну и трополну шему : сијалице са једнополним прекидачем, две сијалице са серијским прекидачем, сијалице са наизменичним прекидачима и шуко монофазне и трофазне утичнице.

Ученици који још нису добили оцену, треба да буду спремни и имају комплетне свеске.

наставници технике и технологије